

ALIMENTATORI E CARICABATTERIE

1	+9v e -9v da un'unica batteria	4
2	convertitore step-up ad alta efficienza	4
3	adattatore 9v per accendisigari	4
4	alimentatore 12v 30a	4
5	alimentatore a 12v a basso dropout	5
6	carica batteria al litio con max8808	5
7	alimentatore ad uscita variabile	5
8	alimentatore con I200	5
9	alimentatore con lm317	5
10	alimentatore con protezione contro corto circuiti	6
11	alimentatore con regolazione in corrente	6
12	alimentatore con protezione contro sovratensioni	6
13	carica batterie nicd	7
14	alimentatore da 1,3v	7
15	caricabatterie da 1,5v	7
16	alimentatore da 13,8v/20amp	7
17	alimentatore da 13,5kv	8
18	alimentatore da 9v/2a	8
19	alimentatore duale	8
20	alimentatore stabilizzato	8
21	alimentatore duale stabilizzato	9
22	tensione stabilizzata di 3v	9
23	alimentatore fotovoltaico	9
24	alimentatore non regolato	9
25	alimentatore senza trasformatore	10
26	alimentatore soft start	10
27	alimentatore stabilizzato duale	10
28	alimentatore stabilizzato ad alta corrente	10
29	carica batterie nichel cadmio	11
30	carica batterie per automobile	11
31	alimentatore stabilizzato regolabile	11
32	caricabatterie solare nicd	11
33	alimentatore universale da 3a	12
34	quadruplicatore di tensione con td310	12
35	alimentatore stabilizzato regolabile	12
36	alimentatore universale	13
37	alimentare un diodo led a 230 volt	13
38	alimentatore da rs-232	13
39	alimentatore per microfono a elettretre	13
40	switching a bassa tensione	13
41	convertitore dc/dc dalla porta usb	14
42	da alimentazione ad una batteria di backup	14
43	convertitore da 2v a 5v	14

AUDIO & VIDEO

44	amplificatore da 15 w	16
45	adattatore da s-video a scart	16
46	adattatore da s-video a rca	16
47	audio switch e controllo volume	16
48	amplificatore mosfet 25w	17
49	amplificatore audio da 50mw	17
50	attenuatore a jfet	17
51	amplificatore audio ritardato con relè d'uscita	18
52	mini amplificatore audio da 2w	18
53	amplificatore buffer	18
54	amplificatore audio con controllo tonalità e soft switching	19
55	amplificatore audio a bassissima tensione	19
56	amplificatore 8 watt	19
57	amplificatore classe a//ab	20
58	amplificatore di classe a da 25 w	20
59	pre-amplificatore per chitarra	21
60	amplificatore da 150 w per auto	21
61	amplificatore audio da 2 w	22
62	adattatore da microfono dinamico a microfono ad elettretre	22
63	amplificatore da 4 watt	23
64	amplificatore 50 watt	23
65	mixer 6 canali	24
66	amplificatore audio da 8 watt	24

67	amplificatore video	25
68	miniamplicatore	25
69	amplificatore per cuffie	25
70	vivavoce da telefono	26
71	attenuatore elettronico	26
72	amplificatore audio quadrifonico da 2 w	26
73	audio level meter	27
74	preamplificatore dinamico per microfono	27
75	amplificatore audio da 68w	27
76	soppressore di click e pop audio	27
77	amplificatore audio da 2.5w	28
78	beep beep digitale	28
79	video switch	28
80	separatore di sincronismi con lm1881	28

SISTEMI DI CONTROLLO E TIMER

81	adattatore i2c per porta parallela	30
82	indicatore luminoso di batteria scarica	30
83	pilotare la porta parallela del pc	30
84	accensione con ritardo	30
85	allarme a singola zona	31
86	clock tracks	31
87	allarme anti intrusione	31
88	allarme a singola zona con cmos	32
89	allarme con scr	32
90	allarme con tastiera	33
91	allarme per fusibili	33
92	allarme ghiaccio	33
93	allarme hijack	34
94	allarme loop	34
95	allarme ingresso	35
96	retroilluminazione a led	35
97	allarme livello acqua	35
98	allarme per moto	35
99	allarme modulare	36
100	allarme per auto con immobilizzatore	36
101	allarme a 5 zone	37
102	allarme per garage	37
103	allarme wireless	38
104	allarme moto (1)	38
105	allarme per la porta del frigo	38
106	allarme per moto (2)	38
107	allarme moto (3)	39
108	allarme per moto (4)	39
109	controllo ventola di raffreddamento	39
110	allarme per moto (5)	39
111	allarme presenza acqua	40
112	novel buzzer	40
113	canarino elettronico	40
114	protezione per sovratensioni	40
115	fischietto ad ultrasuoni	40
116	campanello elettronico con contatore	41
117	controllo per riscaldatore con op-amp a fet	41
118	messaggio sos	41
119	amplificatore ad alta corrente in uscita	41
120	circuito di ritardo con op-amp e potenziometro digitale	42
121	contatore a 2 cifre	42
122	relè a comando audio	42
123	decodificatore da 4 a 16 linee	42
124	divisore	43
125	protezione per sovratensioni	43
126	timer per cucina	43
127	suoneria telefonica supplementare a due toni	43
128	pilotare 2 led con un solo pin del pic	43

RADIANTISTICA & TELECOMANDI

129	amplificatore fm lineare 50 watt	44
130	amplificatore lineare per radio da 30 w	44
131	amplificatore da 500w	44
132	amplificatore lineare da 60w	45

133	amplificatore lineare fm da 50w	45
134	ricevitore infrarossi per controllo remoto	45
135	amplificatore vhf 20db	45
136	loop antenna 6x6	46
137	radio a costo zero	46
138	antenna fm, am attiva	46
139	ricevitore am senza alimentazione	46
140	ricevitore reflex	48
141	trasmettitore per telecomando a infrarossi	48
142	ricevitore superreattivo	48
143	amplificatore d'antenna per tv	48
144	trasmettitore fm	49
145	la terra come antenna	49
146	amplificatore per antenna telescopica	49
147	ricevitore rigenerativo	50
148	microspia fm	50
149	preamplificatore per infrarossi	50
150	antenna uhf attiva	51
151	microspia	51
152	ricevitore am a jfet	51
153	amplificatore vhf	51
154	convertitore am/fm	51
155	nostalgic radio	51

SENSORI & STRUMENTAZIONE

156	controllo spostamento sensori	52
157	due porte seriali da una usb	52
158	sensore di pioggia	52
159	prolunga ps/2 maschio-maschio	53
160	cavo nullmodem femmina/femmina	53
161	adattatore rs232 maschio/femmina con max232	53
162	comparatore per microvolt	53
163	convertitore di tensione switched-capacitor	53
164	sonda per display lcd	54
165	inseguitore solare	54
166	termometro con lm35	54
167	indicatore di polarità	54
168	sistema di misura per nanoampere	55
169	sensore di ombre	56
170	rivelatore di picco per canali stereo	56
171	rivelatore di ioni	56
172	sensore di temperatura alimentato con loop di corrente 4-20ma	57
173	sensore di presenza acqua	57
174	sensore di prossimità	57
175	convertitore frequenza/tensione con lm2907	58
176	duplicatore di frequenza fino a 150 mhz	58
177	on/off beeper	58
178	convertitore tensione da rms a dc	58
179	rivelatore di liquidi	59
180	generatore di tensione variabile con pic	59
181	iniettore di segnale	59
182	elettrometro	60
183	monitorare lo stato di una lampadina	60
184	semplicissimo e.c.g.	60
185	stroboscopio	62
186	monitor per batterie	62
187	indicatore di polarità	62
188	voltmetro dc	62
189	sensore ad infrarosso	63
190	sensore di vibrazioni	63
191	elettroscopio	63
192	metal detector	63
193	sensore di campo elettro-magnetico	63
194	sensore capacitivo	63
195	amperometro per pannelli solari	64
196	rivelatore di luce	64
197	metal detector beat-balance	64
198	generatore di rumore rosa	64
199	comparatore	64
200	interruttore crepuscolare	64